

Shor's Algorithm

第3讲：量子逻辑电路及量子傅里叶变换

内 容

1. 不可逆计算与可逆计算
2. 量子加法器入门
3. 量子傅里叶变换




1. 不可逆计算与可逆计算

本源量子


经典不可逆线路

 - 对于经典计算，可建立抽象的**计算模型**。
- 计算因为有信息擦出，从而导致，输出**不可复原输入**。
- 这种不可复原输入的计算模型被称为**不可逆计算**。




经典可逆线路

 - 任何经典不可逆计算都可以转化为可逆计算的形式！
- 可逆计算，可以通过逆计算恢复原来的输入。



量子线路


- 在量子计算里，酉变换构成的线路是可逆的。
- 经典线路不可逆计算可以通过特殊的方式转换为量子线路。
- 通过构建黑盒子 U_a 来完成可逆计算，使用 U_a^{-1} 可以复原 $|0\rangle$ 和 $|a\rangle$

 

2. 量子加法器入门

本源量子

经典加法器模型

 


$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$$

$$c_{i+1} = a_i b_i \oplus b_i c_i \oplus a_i c_i$$

输入			输出	
a_i	b_i	c_i	s_i	c_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	1	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
0	1	1	0	1

真值表

量子加法器假想模型

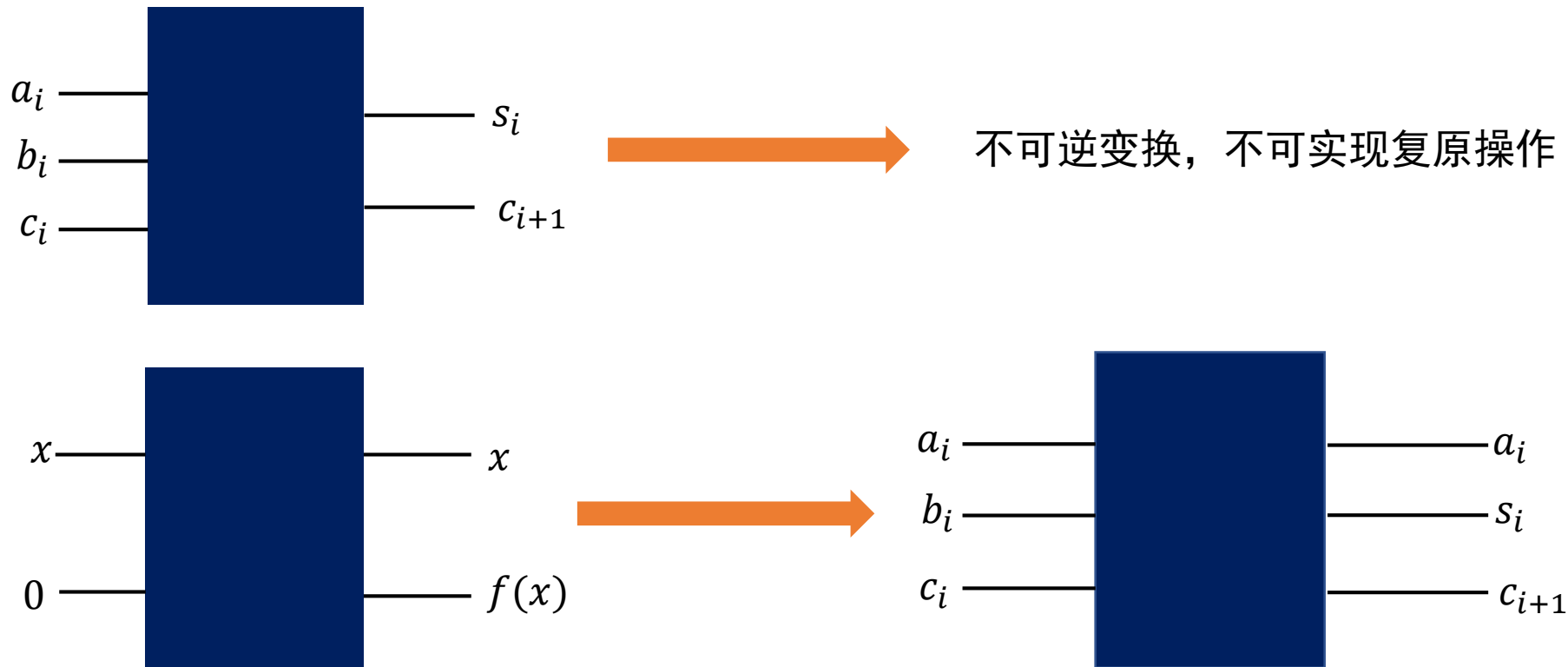


构建, 通过一次酉变换, 同时得到 c_{i+1} 与 s_i !

$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$$



$$c_{i+1} = a_i b_i \oplus b_i c_i \oplus a_i c_i$$

量子加法器模型

 

量子加法器里的MAJ模块和UMA模块


量子加法器模型

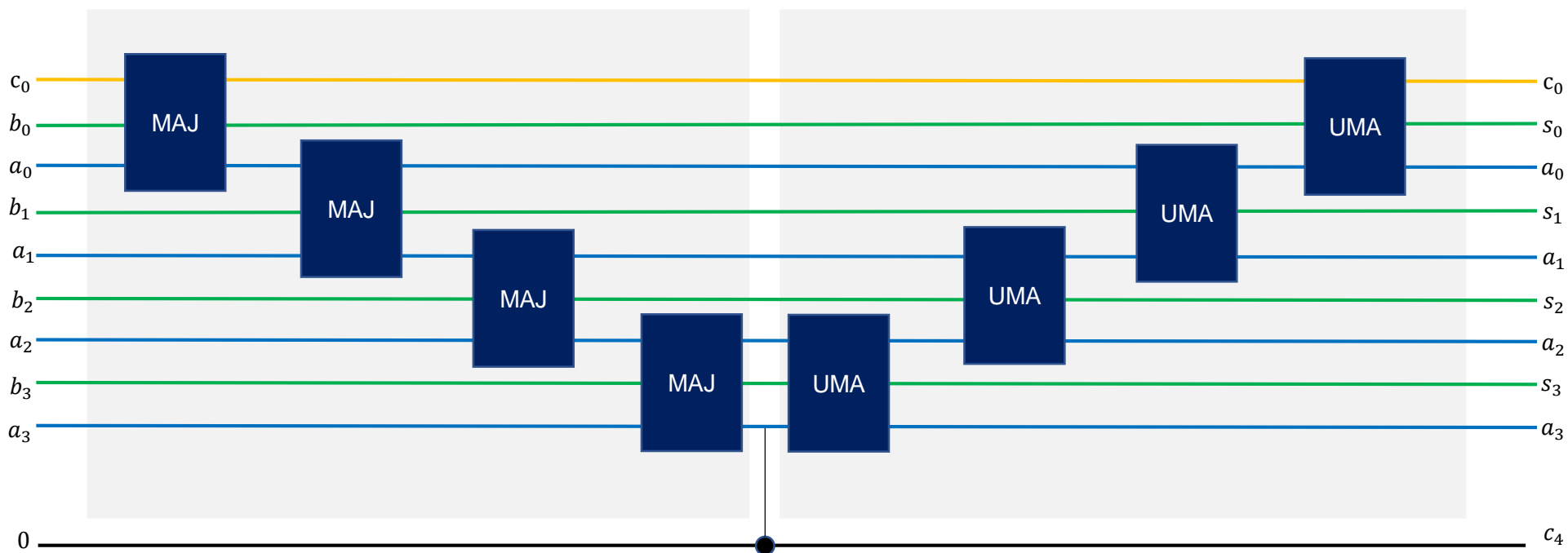 


MAJ单元的实现




 
$$\begin{aligned} c_{i+1} &= a_i b_i \oplus b_i c_i \oplus c_i a_i \\ &= a_i \oplus a_i a_i \oplus a_i b_i \oplus b_i c_i \oplus c_i a_i \\ &= a_i \oplus (a_i \oplus c_i)(a_i \oplus b_i) \end{aligned}$$







CNOT门

 



Toffoli门

  



UMA单元的实现

    
  
$$\begin{aligned} c_{i+1} &= a_i b_i \oplus b_i c_i \oplus c_i a_i \\ &= a_i \oplus a_i a_i \oplus a_i b_i \oplus b_i c_i \oplus c_i a_i \\ &= a_i \oplus (a_i \oplus c_i)(a_i \oplus b_i) \end{aligned}$$



量子加法器电路

  


$$b_0 = a_0 \oplus b_0 \rightarrow c_0 = c_0 \oplus a_0 \rightarrow a_0 = c_{i+1} \rightarrow b_1 = a_1 \oplus b_1 \rightarrow c_1 = c_1 \oplus a_1 \rightarrow a_1 = c_2 \dots$$

完成n位的加法器，需要长度为6n+1的时序电路



3. 量子傅里叶变换

本源量子


快速傅里叶变换（FFT）

 

快速傅里叶变换（FFT）

  

快速傅里叶变换（FFT）

 

如果函数在时域中具有周期 r ，则变换函数在频域中具有 $\frac{1}{r}$ 的周期变化。

傅里叶变换在数学上定义为：

$$y_k = \sum_{j=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi i k j}{N}} x_j.$$

由此可见，我们可以用量子计算中的一些相位门来表达傅里叶变换。

如：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{bmatrix}$$

量子傅里叶变换 (QFT)


量子傅里叶变换定义为：

$$\sum_j \alpha_j |j\rangle \rightarrow \sum_k \tilde{\alpha}_k |k\rangle$$

其中，

$$\tilde{\alpha}_k \equiv \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} e^{2\pi i j k / N} \alpha_j$$

量子傅里叶变换是可逆的！

 

$$|10\rangle \leftrightarrow |00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle$$

将QFT表示为线性算子

$$QFT = \frac{1}{\sqrt{M}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega & \omega^2 & \omega^3 & \cdots & \omega^{M-1} \\ 1 & \omega^2 & \omega^4 & \omega^6 & \cdots & \omega^{2M-2} \\ 1 & \omega^3 & \omega^6 & \omega^9 & \cdots & \omega^{3M-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega^{M-1} & \omega^{2M-2} & \omega^{3M-3} & \cdots & \omega^{(M-1)(M-1)} \end{pmatrix}$$

比如: $M = 4$, $\omega^0 = 1, \omega^1 = i, \omega^2 = -1, \omega^3 = -i$,

$$\frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle + |3\rangle) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad |\hat{f}\rangle = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\omega^4 = 1$$

$$\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

让我们用不同的输入重复计算，结果如下



量子傅里叶变换

量子版本,介绍一下符号:

$$j = j_1j_2 \cdots j_n = j_12^{n-1} + j_22^{n-2} + \cdots + j_n$$

$$0.j_lj_{l+1} \cdots j_m = j_l/2 + j_{l+1}/4 + \cdots + j_m/2^{m-l+1}$$

Eg: $j = 2$. 使用二进制表达为10, $j_1 = 1, j_2 = 0$.

10

2

$$j = j_1j_2 \cdots j_n = j_12^{n-1} + j_22^{n-2} + \cdots + j_n$$

Eg: $j = 0.5$ (二进制0.10).

0.10

0.5

$$0.j_lj_{l+1} \cdots j_m = j_l/2 + j_{l+1}/4 + \cdots + j_m/2^{m-l+1}$$

通过证明，可以迭代执行QFT为：


$$|j_1 \cdots j_n\rangle$$

$$\frac{(|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_n} |1\rangle) (|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_{n-1}j_n} |1\rangle) \cdots (|0\rangle + e^{2\pi i 0.j_1j_2 \cdots j_n} |1\rangle)}{2^{n/2}}$$

CR量子门在控制位为|1>时做控制相位变换操作，受控运算符的矩阵形式

$$\hat{R}_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i/2^k} \end{pmatrix}$$


QFT可以通过一系列受控R门实现，如下所示：

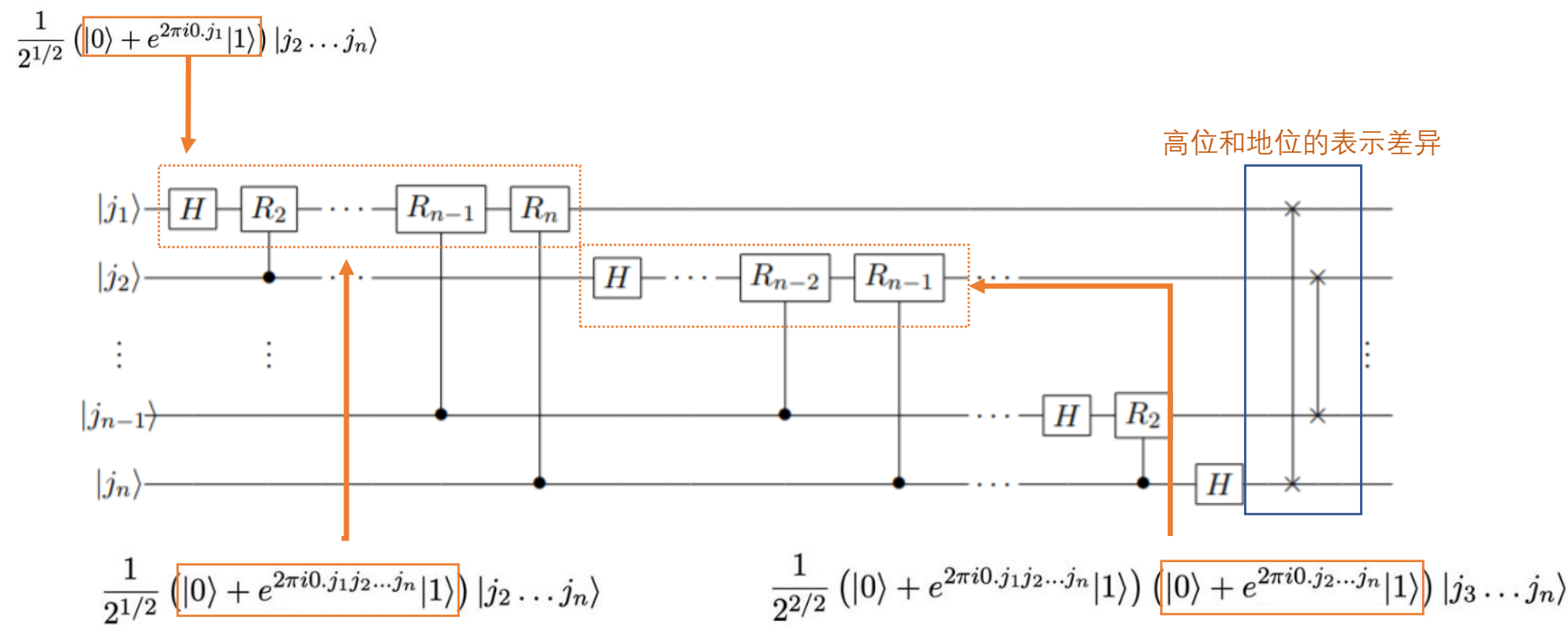


$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i / 2^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ j_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ e^{2\pi i \mathbf{0} \cdot \mathbf{0} j_2} \end{pmatrix}$$

\hat{R}_2 考虑 j_2 使用多个 R_2

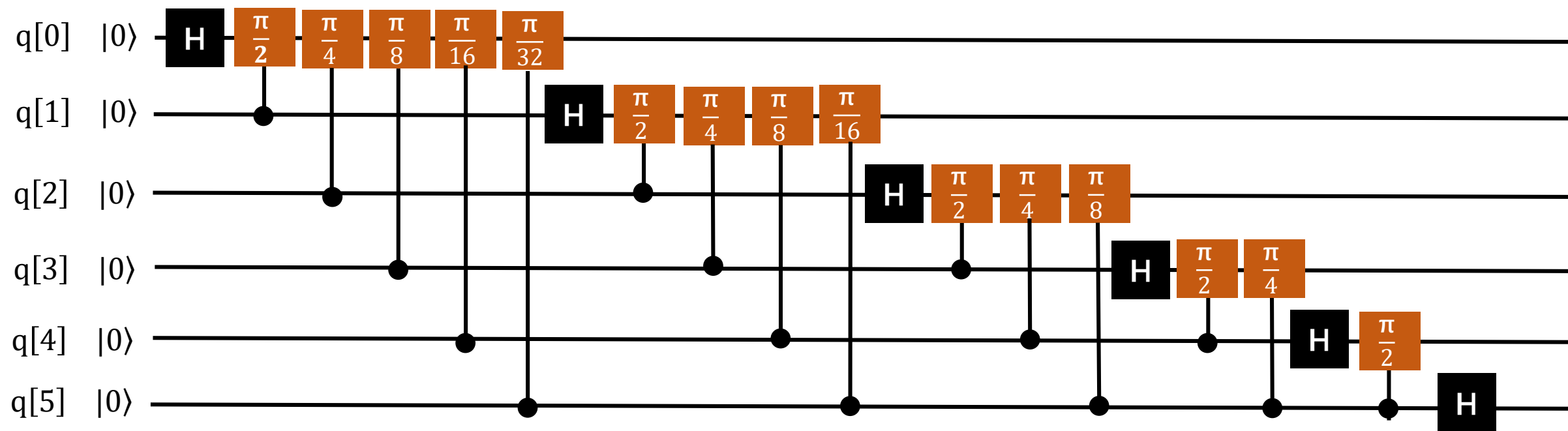
$$\hat{R}_k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2\pi i/2^k} \end{pmatrix}$$



 

初始化如果都是0，则控制不工作。线路等价于对所有比特做H门操作。

本源量

 

PyQPanda演示

获取QFT所需的比特长度

分别对每个比特位执行操作

使用SWAP门操作交换高低位

```
def qft(qlist):  
    circ = QCircuit()  
  
    qnum = len(qlist)  
    for i in range(0, qnum):  
        circ.insert(H(qlist[qnum-1-i]))  
        for j in range(i + 1, qnum):  
            circ.insert(CR(qlist[qnum-1-j], qlist[qnum-1-i], m.pi/(1 << (j-i))))  
  
    for i in range(0, qnum//2):  
        circ.insert(CNOT(qlist[i], qlist[qnum-1-i]))  
        circ.insert(CNOT(qlist[qnum-1-i], qlist[i]))  
        circ.insert(CNOT(qlist[i], qlist[qnum-1-i]))  
  
    return circ
```



追本溯源 高瞻远瞩

<https://www.originqc.com.cn>

